
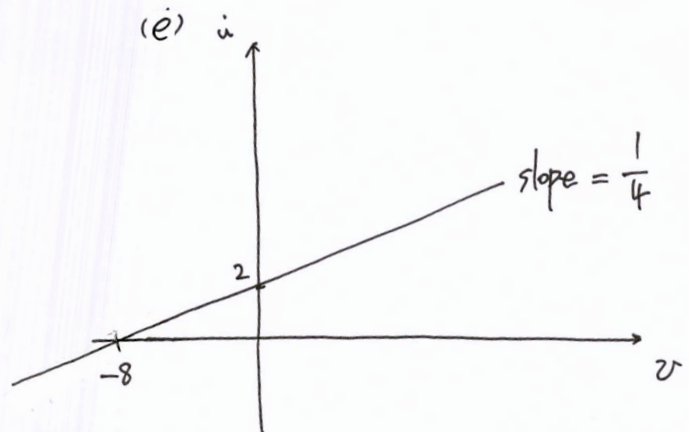


2.3 (c) 2Ω


(d) 2Ω

2.8 (c)

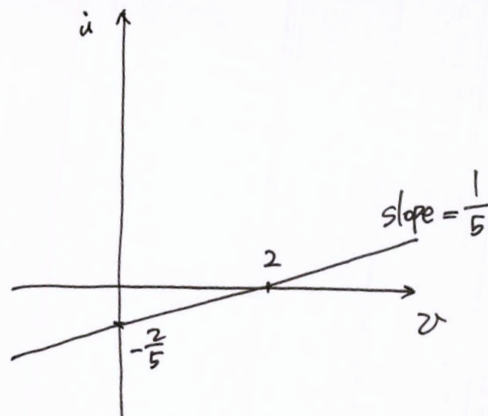

2.9 $2W$

2.11 (b)

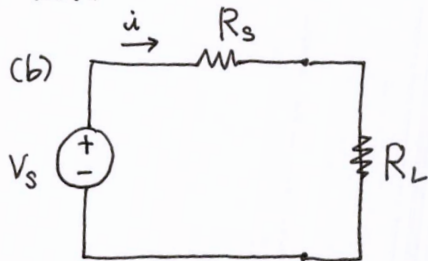

$$i = \frac{V_s}{R_s + R_L}$$

Power dissipated in R_L

$$P = i^2 R_L$$

$$= \left(\frac{V_s}{R_s + R_L} \right)^2 R_L = \frac{V_s^2}{(R_s + R_L)^2} R_L$$

(R_s : fixed, R_L : variable)

$$\frac{dP}{dR_L} = V_s^2 \cdot \frac{(R_s + R_L)^2 - R_L \times 2(R_s + R_L)}{(R_s + R_L)^4}$$

$$= V_s^2 \cdot \frac{(R_s + R_L)(R_s + R_L - 2R_L)}{(R_s + R_L)^4}$$

$$= V_s^2 \cdot \frac{R_s - R_L}{(R_s + R_L)^3}$$

$$\text{Let } \frac{dP}{dR_L} = V_s^2 \cdot \frac{R_s - R_L}{(R_s + R_L)^3} = 0 \Rightarrow R_s = R_L$$

(i) $R_L < R_s$

$$\frac{dP}{dR_L} > 0$$

(ii) $R_L > R_s$

$$\frac{dP}{dR_L} < 0$$

$\therefore P$ is maximum when $R_L = R_s$.


□

* 2.3 (c), (d) / 2.8 (c), (e) / 2.9

: You will get the point only if your answers are correct.

* Especially, without the graph, you get 0 point on problem 2.8 (c), (e)

Exercise 3.1 $\frac{8}{53} A$

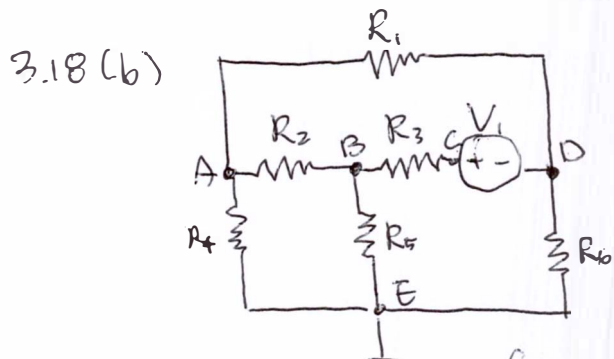

① $V_C = V_D + V_1$

② $V_E = 0$

(KCL)

Node A: $\frac{(V_A - V_E)}{R_4} + \frac{(V_A - V_B)}{R_2} + \frac{(V_A - V_D)}{R_1} = 0$

Node B: $\frac{(V_B - V_A)}{R_2} + \frac{(V_B - V_E)}{R_5} + \frac{(V_B - V_C)}{R_3} = 0$

Supernode C-D: $\frac{(V_D - V_A)}{R_1} + \frac{(V_D - V_E)}{R_6} + \frac{(V_C - V_B)}{R_3} = 0$

Node E: $\frac{(V_E - V_A)}{R_4} + \frac{(V_E - V_B)}{R_5} + \frac{(V_E - V_D)}{R_6} = 0$

You must write 3 KCL node equations

Also, if you use both of V_C and V_D , equation ① should be included. Similarly, V_E - ②.

you get 0.5 point when you make a trivial mistake.

(ex) $V_C = V_D + 1$ / write V_B as V_8

3.25 $\frac{45}{22} V$

3.10 1) $\frac{e_2 - e_1}{3} + \frac{e_1}{6} + \frac{3 - e_1}{6} = 0$, $2 - \frac{e_2}{3} + \frac{e_1 - e_2}{3} = 0 \rightarrow i = \frac{e_1}{6} = 0.5 A$

2) $i_1 = \frac{1}{6} A$, $i_2 = \frac{1}{3} A$, $i = i_1 + i_2 = 0.5 A$

3) $i = \frac{1.5}{3} = 0.5 A$