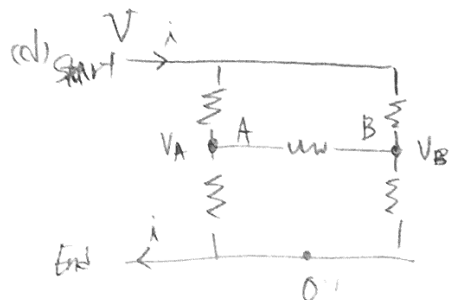


Exercise 2.3 (c), (d)

(c) $R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{4+2} + \frac{1}{2+1}} = 2 (\Omega)$
series + parallel



V_A : voltage at A | V_B : voltage at B

V : voltage at startpoint | 0: voltage at Endpoint

A: $\frac{V - V_A}{4} = \frac{V_A - V_B}{3} + \frac{V_A}{2} \dots (1) \text{ (KCL)}$

B: $\frac{V - V_B}{2} = \frac{V_B - V_A}{3} + \frac{V_B}{1} \dots (2) \text{ (KCL)}$

$2(1) - (2) \Rightarrow V_A = V_B$



so, A ——— B part
doesn't have current.

Then, R_{eq} will be same with (c)'s R_{eq}


$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{4+2} + \frac{1}{2+1}} = 2 (\Omega)$

Exercise 2.8 (c), (e)

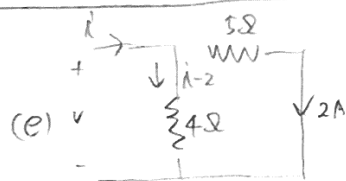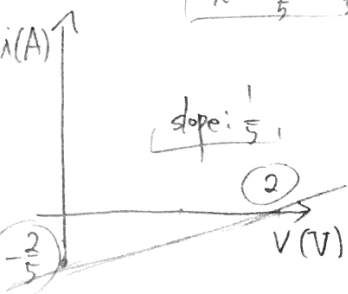(c) $V - \frac{1}{5}i - 2 = 0$
 $i = \frac{1}{5}V - \frac{2}{5}$




$V - 4(i-2) = 0$
 $i = \frac{1}{4}V + 2$

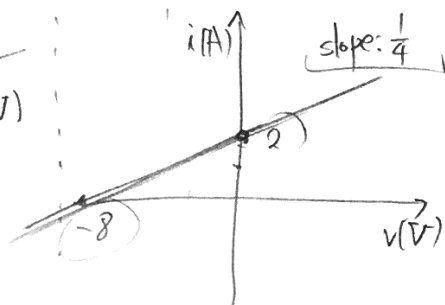

Problem 2.9

at bold node. (KCL)

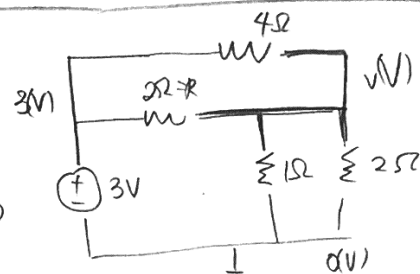

$\frac{V-3}{4} + \frac{V-3}{2} + \frac{V}{1} + \frac{V}{2} = 0$


$4V - 3 - 6 = 0 \Rightarrow V = 1 (V)$

let i is current on R
to right direction

$i = \frac{3-V}{2} = 1 (A)$

$P_R = i^2 R = 2 (W)$

Problem 2.11 (b)

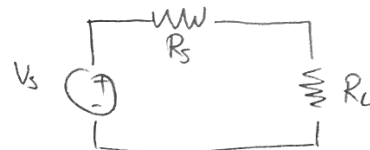

$P_{R_L} = \frac{V_s R_L}{R_s + R_L} \cdot \frac{V_s}{R_s + R_L} = \frac{V_s^2}{R_s^2 + 2R_s R_L + R_L^2}$

$= V_s^2 \frac{1}{R} \cdot \frac{R/R_s}{1 + 2(R/R_s) + (R/R_s)^2}$

let $k = R_L/R_s \Rightarrow \text{equal } A(k)$

$A(k) = \frac{k}{1 + 2k + k^2} = \frac{1}{(k+1)} - \frac{1}{(k+1)^2}$

$= - \left(\frac{1}{(k+1)} - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4}$

when $k+1 = 2$ $A(k)$ will be maximum

so, $\frac{R_L}{R_s} = k = 1$

when $R_L = R_s$

the Power dissipated in R_L is maximum

206-1101

7/28/17 21:48:27

Exercise 3.1

KCL at A

$$\frac{V_A - V}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_5} + \frac{V_A - 0}{R_2} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

KCL at B

$$\frac{V_B - V}{R_3} + \frac{V_B - V_A}{R_5} + \frac{V_B - 0}{R_4} = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{4}\right)V_A - \frac{1}{1}V_B - 1 = 0 \quad \text{--- (3) (by (1))}$$

$$-\frac{1}{1}V_A + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2}\right)V_B - \frac{2}{3} = 0 \quad \text{--- (4) (by (2))}$$

$$7V_A - 4V_B - 4 = 0 \quad \text{--- (5) (3) - (4)}$$

$$-6V_B + 11V_B - 4 = 0 \quad \text{--- (6) } 13V_B = 15V_B$$

$$\text{--- (5) or --- (6) } \frac{105}{15}V_A - \frac{52}{15}V_B - 4 = 0$$

$$V_A = \frac{60}{53} \text{ (V)}, V_B = \frac{52}{53} \text{ (V)}$$

$$i = \frac{V_A - V_B}{R_5} = \boxed{\frac{8}{53} \text{ (A)}}$$

Exercise 3.18 (b)

 $V_{A,B,C,D,E}$: voltage at A, B, C, D, E

$$V_E = 0, V_C = V_D + V_i$$

$$\text{KCL at A} \quad \frac{V_A - V_D}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{V_A - 0}{R_4} = 0$$

$$\text{KCL at B} \quad \frac{V_B - V_A}{R_2} + \frac{V_B - 0}{R_5} + \frac{V_B - (V_D + V_i)}{R_3} = 0$$

$$\text{KCL at D} \quad \frac{V_D - A}{R_1} + \frac{(V_D + V_i) - V_B}{R_3} + \frac{V_D - 0}{R_6} = 0$$

we can find V_A, V_B, V_D with 3 above equations

Exercise 3.25

KCL at SuperNode A

$$\frac{E-5}{8} + \frac{E-0}{8} + \frac{E-1-0}{0.4} - 2.5 = 0$$

$$22E - 5 - 20 - 20 = 0 \quad \boxed{E = \frac{45}{22} \text{ (V)}}$$

Problem 3.10

1) Node Method

KCL at A

$$\frac{E_A - 3 - 0}{6} + \frac{E_A - 0}{6} + \frac{E_A - E_B}{3} = 0$$

$$\Rightarrow 4E_A - 2E_B - 3 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

KCL at B

$$\frac{E_B - 0}{3} + \frac{E_B - 0}{2} - 2 = 0$$

$$-E_A + 2E_B - 6 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$i = \frac{E_A - 0}{2} = \boxed{\frac{1}{2} \text{ (A)}}$$

2) only voltage

$$i_v = \frac{1}{2} \text{ (A)}$$


(by parallel and series circuit)

3) only current


$$i_1 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \text{ (A)}$$

$$i = i_1 + i_2 = \boxed{\frac{1}{2} \text{ (A)}}$$

3)

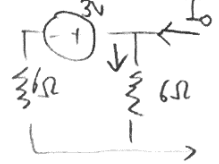

$$V_0 = 3I_1 + 1.5$$

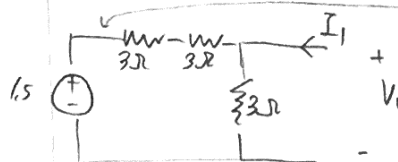

$$V_1 = 2I_1 + 0.5$$

$$I_1 = 2A \times \frac{1}{3} \quad V_1 = 4.5$$

$$I_0 = I_1 - \frac{4.5}{3} = 0.5 \text{ A or } V_0 = 3 \text{ V}$$

$$i = \frac{3}{6} = 0.5 = \boxed{\frac{1}{2} \text{ (A)}}$$