

## Counters

2017-11-15

2016-17101 김종범

2016-17274 이도윤

### 실습1. 임의의 Sequence를 가진 Counter 구현

000->010->011->101->110->000의 상태를 갖는 3-bit Counter를 구현해 보았다. 전 상태 ABC로부터 다음상태 XYZ를 구하는 카르노 맵은 다음과 같다.


$X$	$\overline{B}\overline{C}$	$B\overline{C}$	$BC$	$\overline{B}C$
$\overline{A}$	0	X	1	0
$A$	X	1	X	0

$Y$	$\overline{B}\overline{C}$	$B\overline{C}$	$BC$	$\overline{B}C$
$\overline{A}$	1	X	0	1
$A$	X	1	X	0

$Z$	$\overline{B}\overline{C}$	$B\overline{C}$	$BC$	$\overline{B}C$
$\overline{A}$	0	X	1	1
$A$	X	0	X	0

이로부터  $X = C$ ,  $Y = \overline{B} + \overline{A}\overline{C}$ ,  $Z = \overline{A}B$ 라는 식을 얻을 수 있었으며, 이는 Don't care 상태에서 벗어나지 못하게 하지 않는다.

 구현은 Structural하게 하였으며, 코드와 시뮬레이션 결과는 다음과 같다. 각각의 시뮬레이션은 초기 상태를 001, 100, 111로 한 것이다.



```

19 //
20 //////////////////////////////////////
21 module nextstate(
22     input [2:0] state_init,
23     output [2:0] state_out
24 );
25
26 wire A, B, C;
27
28 assign A = state_init[2];
29 assign B = state_init[1];
30 assign C = state_init[0];
31
32 assign state_out[0] = (!A)&B;
33 assign state_out[1] = (!B)/((!A)&(!C));
34 assign state_out[2] = C;
35
36
37 endmodule
38
20 //////////////////////////////////////
21 module counter1(
22     input clk,
23     output [2:0] state
24 );
25
26 wire[2:0] D,Q,nD;
27 nextstate ns1(state,nD);
28
29 D_FlipFlop1 Dflip2(nD[2],clk,state[2]);
30 D_FlipFlop1 Dflip1(nD[1],clk,state[1]);
31 D_FlipFlop1 Dflip0(nD[0],clk,state[0]);
32
33
34
35 endmodule

```

## 실습2. 4-bit Catalog Counter 구현


clear가 load보다 우선순위가 높고, clear와 load가 0인 경우에는 P와 T가 모두 1인 경우에만 count+1 값을 반환하게 4-bit Catalog Counter를 구현하였다.

코드와 시뮬레이션 결과는 아래와 같다.

```

20 //////////////////////////////////////////////////
21 module fourBitCounter(
22   input P,
23   input T,
24   input clk,
25   input [3:0] inVal,
26   input clr,
27   input load,
28   output rco,
29   output [3:0] outVal
30 );
31
32 wire [3:0] plusOne, nextVal;
33 wire [3:0] one;
34 assign one = 1;
35
36 assign plusOne = outVal + one;
37
38 assign nextVal[3] = ((!clr)&((load&inVal[3])|(!load)&((P&T&plusOne[3]) | ((~P)&(~T)&(outVal[3]))))) ;
39 assign nextVal[2] = ((!clr)&((load&inVal[2])|(!load)&((P&T&plusOne[2]) | ((~P)&(~T)&(outVal[2]))))) ;
40 assign nextVal[1] = ((!clr)&((load&inVal[1])|(!load)&((P&T&plusOne[1]) | ((~P)&(~T)&(outVal[1]))))) ;
41 assign nextVal[0] = ((!clr)&((load&inVal[0])|(!load)&((P&T&plusOne[0]) | ((~P)&(~T)&(outVal[0]))))) ;
42
43 D_FlipFlop0 rcoooo((nextVal == 4'b1111), clk, rco);
44 D_FlipFlop0 Dflip3(nextVal[3], clk, outVal[3]);
45 D_FlipFlop0 Dflip2(nextVal[2], clk, outVal[2]);
46 D_FlipFlop0 Dflip1(nextVal[1], clk, outVal[1]);
47 D_FlipFlop0 Dflip0(nextVal[0], clk, outVal[0]);
48
49
50 endmodule
51


```

 

## 실습3. 8-bit Catalog Counter 구현

실습2에서 구현한 4-bit Catalog Counter를 2개를 이어 붙여서 8-bit Catalog Counter를 구현하였다. High 4-bit Catalog Counter의 P와 T값은 Low 4-bit Catalog Counter의 rco값을 넣어주어 구현하였다. 이렇게 해야 상위 4bit의 counter가 동작할 때만 +1가 되게 할 수 있다.

코드와 시뮬레이션 결과는 아래와 같다.

 

```

19 //
20 //////////////////////////////////////
21 module eightBitCounter(
22     input P,
23     input T,
24     input clk,
25     input [7:0] inVal,
26     input clr,
27     input load,
28     output rco,
29     output [7:0] outVal
30 );
31
32 wire rco_res;
33
34 fourBitCounter f1(P, T, clk, inVal[3:0], clr, load, rco_res, outVal[3:0]);
35 fourBitCounter fh(rco_res, rco_res, clk, inVal[7:4], clr, load, rco, outVal[7:4]);
36
37 endmodule
38

```