

Ripple carry adder와 Carry select adder

2017-10-11

2016-17101 김종범


2016-17274 이도윤

실험4. 8-Bit Carry Select Adder 구현

8-Bit ripple carry adder와 8-Bit carry select adder 구현 및 동작을 비교해보았다.

8-Bit ripple carry adder는 4-Bit ripple carry adder 두 개를 이용하여 만들 수 있다. $X[7:0]$ 와 $Y[7:0]$ 을 더한다고 할 때, $X[3:0]$ 과 $Y[3:0]$ 을 한 4-Bit ripple carry adder에 연결해주고, 첫 번째의 4-Bit ripple carry adder의 Cout과 $X[7:4]$ 와 $Y[7:4]$ 을 다른 4-Bit ripple carry adder에 연결하면 된다. 자세한 구현은 아래 회로도의 왼쪽 부분을 참고하면 된다.

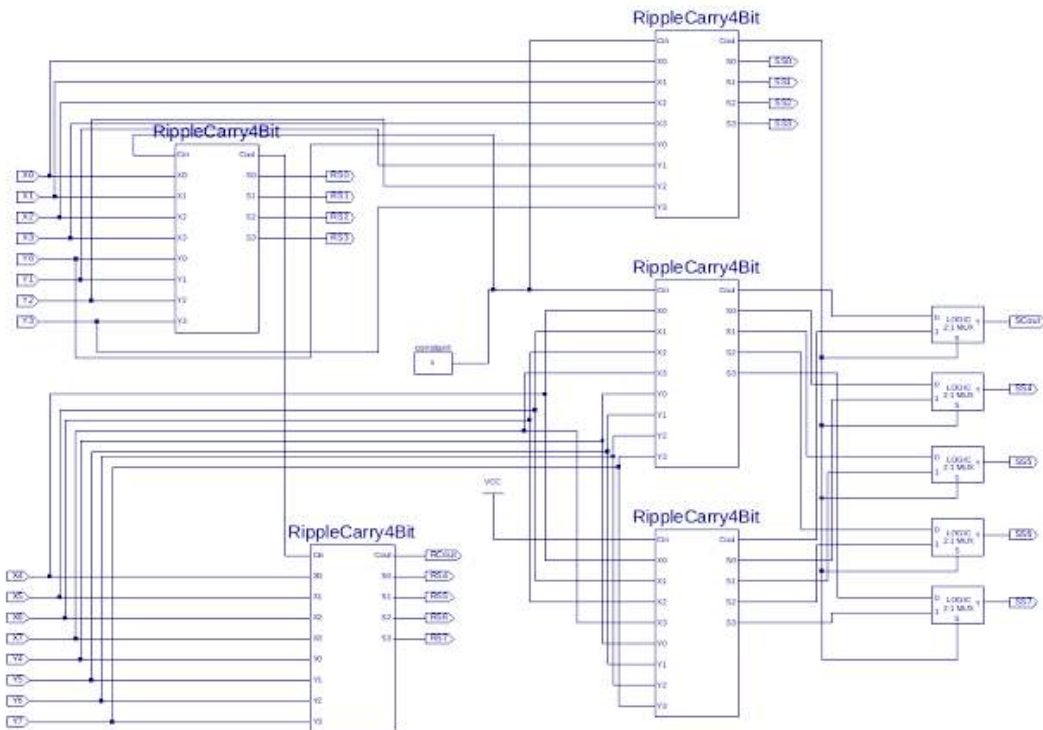8-Bit carry select adder는 3개의 4-Bit ripple carry adder를 사용하여 만들 수 있다. 첫 번째 4-Bit ripple carry adder는 8-Bit ripple carry adder를 만들 때 첫 번째 4-Bit ripple carry adder와 같은 방법으로 만들면 된다. 두 번째, 세 번째는 각각 첫 번째 4-Bit ripple carry의 Cout 값이 0일 때의 상황, 1일 때의 상황을 각각 연결해서 만들어주면 된다. (즉, 예상한 Cout과 $X[7:4]$, $Y[7:4]$ 를 연결하여 만들어진다.) 그 후, 실제 Cout 결과에 따라서 2:1 Mux를 이용하여 결과를 반환 하면 된다. 자세한 구현은 아래 회로도의 오른쪽 부분을 참고하면 된다.



추가적으로 8-Bit ripple carry adder와 8-Bit carry select adder에 같은 입력을 동시에 인가하였을 때 발생하는 시뮬레이션 결과를 아래와 같이 첨부한다. 왼쪽 부분에서 X_n 이 X 의 n 번째 bit이고 Y_n 이 Y 의 n 번째 bit를 의미한다. 또한 RS_n 은 Ripple Carry adder의 n 번째 bit의 결과값을 의미하고 SS_n 은 Ripple Carry adder의 n 번째 bit의 결과값을 의미한다.

8-Bit ripple carry adder와 8-Bit carry select adder를 비교하였을 때, 대부분의 입력값에 대해서 carry select adder가 delay가 적음을 확인할 수 있었다.



8-Bit ripple carry adder에서 가장 시간 지연이 길 것으로 예상되는 case들은 “00000001 + 11111111”, “11010001 + 00101111”등과 같이, $X[0]+Y[0] = 2$ 이고, $X[i]+Y[i] = 1$ (for i in $[1, 7]$)인 경우라고 생각하였다. 왜냐하면, 최종 Cout값이 계산될 때 최대로 지나는 회로의 개수가 $3 + 2 \times 7 = 17$ 이고 (각각, 첫 FullAdder : 3, 다른 7개의 FullAdder : 2), 위와 같은 Case가 회로를 10개를 지나야 Cout의 값이 확정되는 경우이기 때문이다. 해당 Case에 대한 두 예시의 시뮬레이션 결과를 아래와 같이 첨부한다. 실제로 RSn의 값을 볼 때 n 이 커질수록 Delay가 생기는 Propagation Delay를 관찰할 수 있었다.

